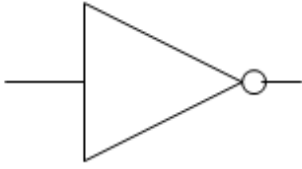



Simboli degli operatori logici



NOT



AND

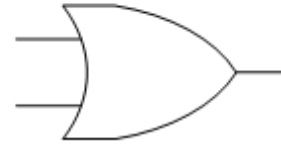

OR

I simboli degli operatori logici possono essere collegati tra loro in modo da costruire delle strutture logiche complesse chiamate **circuiti logici** a più livelli.

